#### الإدخال و الإخراج

#### مقدمة عن مفدوم الإدخال و الإخراج:

وهي تؤدى للحاسب ما تؤدية programs والبرامج dataتعمل نظم الادخال المختلفة على تخنية الحاسب بالبيانات الحواس للإنسان . وتقوم نظم الانخال المختلفة بتحويل العدخلات من أرقام وحروف ورموز, الى شفرات رقعية ثنانية المختلفة وهناك العديد من نظم الانخال التي يتعامل معيا الحاسب codes باستخدام نظم الشفرات . ceyboard إراهيها على الإطلاق لوحة المفاتيح

وتجهيز ها وإخراجها في CPU تقوم نظم الاخراج المختلفة بأستقبال نتائج التشغيل من وحدة المعالجة المركزية الصورة المطلوبة للمستخدم . وهناك الحديد من نظم الاخراج التي يتعامل مديا الحاسب.

الادخال والاخراج أي أن (Ports) بالكمبيوتر تتصل به عبر منافذ peripheral equipment الاجيزة المحيطة بين وحدة تخزين داخلية مثل الذاكرة binary data تعنى باب لعبور البيانات الثنائية ( Port )كلمة منفذ . input/output وأجهزة إبخال / أخراج CPU وحدة التشغيل المركزية registersومسجالت

#### منانذ الادخال و الاخراج البسيطة

هى تمكين وحدة المعالجة المزكزية I/O وتختصر الى (Input/ Output Port )وظيفة منفذ الادخال والاخراج من الاتصال بالوحدات الطرفية حولها فيما يعرف بالعالم الخارجي . CPU.

#### \*طرق إرسال و استقبال المعلومات الرقمية

(Hand Shaking ) يمكن للمعالج ان يستعمل طريقة التحويل المباشر بالمصافحة

في نقل البيانات بينه وبين وحدات الامخال/ الاخراج – وهذة الطريقة تعتمد على استعمال أشارات للتحكم في هذا يساعد على ضبط أنتقال البيانات بين المعالج و الاجهزة control signals وهذا النوع من اشارات التحكم النقل المحيطة

وبصفة عامة يكون شكل النقل (حالة ارسال) كالتالى كما في الشكل

(v-) نافل البيانات طة إدخال/إخراج سانات بيانات مناحة ا اعتراف بالبيانات

Hand Shaking )شكل (5- 2 )التحويل المباشر بالمصافحة (

، : DACK) و معرفة البيانات ( الاعتراف بالبيانات) ( DAV : Data Available ) إشارات البيانات المتاحة Data Acknowledge): يمثل أشارات التحكم في نقل البيانات وهذا النقل يعتمد على

- المعالج يجيز البيانات على ماقل البيانات data bus ويرسل إشارة تدل على ذلك لوحدة الانخال و الاخراج.
  - الوحدة بعد استقبالها لإشارة بيان متاحة تقوم بقراء تيا وترسل بدور ها أشارة الى المعالج لتخبره بذلك .
    - المعالج عند استقباله ليدة الاسارة يمكن له البدء في تجييز وإرسال إشارة بيان أخرى وهكذا.

### نقل البياتات بطريقة بالمقاطعة:

من الوحدة الطرفية إلى المعالج, الذي يقوم عند استقبالة interrupt هذه الطريقة تعتمد على أرسال أشارة مقاطعة الإشارة بالتوقف المؤقت للبرنامج الذي يعمل علية (يقوم بتنفيذه) ويبدأ في تنفيذ برنامج اخر ( برنامج مطلوب من interrupt signal. الوحدة ) تسمى الاشارة العرسلة من طرف الوحدة تسمى أشارة المقاعلعة

المراحل المطبقة من طرف المعالم عند استعمال طريقة هذا النقل تكون حسب المثال التالي كما هو موضح في الشكل

(14)


انيا : الاخراج باستعمال الأمر OUT

ستخدم الامر OUT للتعبير عن أمر الاخراج وهو على الصيغة التالية

OUT (Port No), A

A هر مسجل المركم والجزء .Port No هو رقم المنفذ , طريقة تنفيذ الامر OUT مع الرسم لكل من المعالج 8086

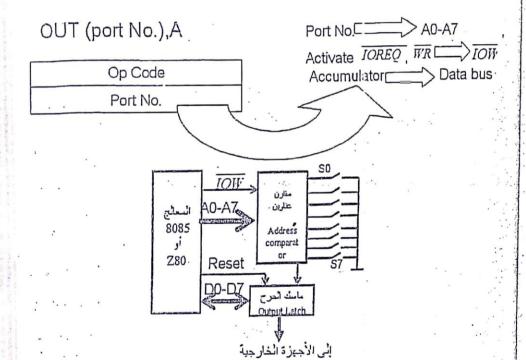الطريقة الأولى باستخدام الأمرين TUO و IN بوابة الإخراج



شكل ( 4-5 )

(v 1) عنوان الموشع مواضع الذاحشوذ البرنامج المعدول عليه من ملرف إشارة الانقطاع تستتبل المعالج فنبل من طرف المعالج عنا. استثباله لاشارة ية الوقع ٠٥٠٠ : إلى الموشع الموقع .٠٠٠ و ينتثل إلى الموتع الأول للبرنامج بال إشارة المللوب من الوحاءة. البريامح المملاوب طاء لتكعما والموقع الأخيد للبرتامج المطلوب من الوحدة

5-3) مراحل المعالج باستعماله لطريقة المقاطعة

اكرة المباشر (Direct memory access(DMA)

البيانات من الوحدة الخارجية مباشرة نحو الذاكرة بدون استعمال الإشارات الدّحكم للمعالج وهذه الطريقة تنفذ عال جياز خاص خارجي للنقل المباشر

Memory Access Control). لاحظ أن هذا النوع من النقل لايتم التحكم فيه من خلال المعالج الدقيق.

ل و الإخراج باستخدام الأمرين TN, OUT

الإدخال بأستعمال الأمر IN

م الامر IN للتعبير عن أمر الإمخال input instruction وهو على الصيغة التالية

IN A, (Port

و مسجل يعرف بالمركم accumulator و دو يعتبر المسجل الرئيسي في وحدة المعالج والأكثر استخداما في لعملها , أما الجزء .Port No من الأمر هو رقم المنفذ المستخدم في عملية الإمخال , طريقة تنفيذ الامر IN مع لكل من المعالج 8086

#### (v 2)

## البوابات أو المنافذ القابلة لبرمجة Programmable ports

من اهم هذة البوابات القابلة للبرمجة الشريحة Intel 8255A والشريحة 2716 وسنتناول بالتفصيل الشريحة ntel .


Peripheral Interface Program .

تقوم هذه الشريحة بربط الاجيزة الطرفية بنظام الحاسب الدقيق وهي متوافقة مع المعالجات 8088/8086 وهي مصممة لتعمل كمنفافذ دخل/ خرج

متوازية لنظام الحاسب الدقيق ودون الحاجة الى دوانر أصافية وتعطى هذة الشريحة ربط متوازى غاية في المرونة. يمكن التحكم فيه من خلال البرامج

Software ويوضح الشكى اطراف هذه الشريحة.

# أطراف الشريحة A255A

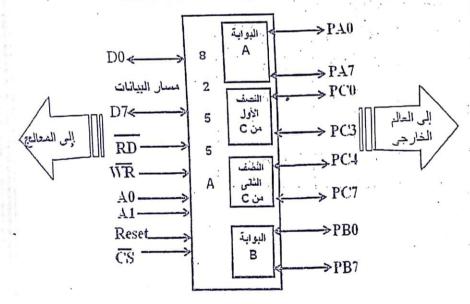

#### (VP)

# الاخال والاخراج باستخدام خرانتا الذاكرة

## ينمة: خرانط الذاكرة: Memory Map

نين خريطة الذاكرة ( Memory Map) للحاسب مدى العناوين التى يمكن أن تستخدهما CPU ونوع الذاكرة أو نوع الذاكرة المن خريطة الذاكرة مدى من العناوين , ويعتمد مدى العناوين المخصص لنبيطة معينة مثل الذاكرة على التوصيلات بين كل من خط العنوان العمومي data bus وخطوط العنونة saddress bus وخطوط انتقاء القطعة في النيمية إذا لحتوت وحدة CPU على 16 خط عنونة فيمكنها عنونة عند من مواضع الذاكرة يصل الى 64K ( النيمية إذا لحتوت وحدة الى يمكنها عنونة أى موضع يكون عنوانه في المدى من (0000H) الى (FFFFH) يبن شكارا1- 3) خريطة الذاكرة لحاسب دقيق نمونجي من الحجم الصغير للسيولة, ويقال أن هيكل خريطة الذاكرة وبنكل الصفحة ( Page Structure ) , و الصفحة الواحدة بالذكرة يمكنها تخزين عند من كلمات البيانات مقداره المالا الم 256 كلمة

الأوامر المستخدمة في الإنخال باستخدام خريطة الذاكرة

سِنَنْم الامر MOV كما هو موضح بالشكل كأمر ادخال باستخدام خرائط الذاكرة ويكون على الصيغة:

#### MOV A, (FFFE)

رسروف ان A هو المركم و FFFE عنوان خريطة الذاكرة كمايوضع شكل (6-9) دانرة تفصيلية لبوابة المخال بلستخدام خرانط الذاكرة

الأواس المستخدمة في الخرج باستخدام خريطة الذاكرة

ينتشم الأمر MOV كما هو موضح بالشكل كاءر ادخال باستخدام خرانط الذاكرة ويكون على الصيغة:

#### MOV (FFFF), A

رسروف ان A هو المركم و FFFF عنوان خريطة الذاكرة كمايوضح الشكل دانرة تفصيلية لبوابة أخراج باستخدام خرانطالناكرة

#### (13)

#### استلة على الباب الخامس

س1: ما هو مفهوم الانخال والاخراج ؟

س2: ما هي وظيفة منك الالخال والاخراج؟

س3: ما هي الطرق العذ لمفة لارسال واستقبال المطومات مع التوضيح بالرسم؟

. ب 4: أكتب الاوامر الدالة على الدخل و الخرج موضعا ضيفة الامر

س5: ارسم رسم توضيدي لبوابة اخراج

س7: ماهي الاوامر العستضمة في الاسفال و الاخراج باستخدام خريطة الذاكرة

a first, is but as with

س8: ارسم شريحة منذ بخل وخرج 8255 مع كتابة البيقات الازمة؟

#### (vo)

ئىكل (7-5) ئىكل

نلاحظ ان جانب المواجه للمعالج يحترى على خط العنوان بخاناته الثمانية ( D0 – D7 ) وهو يعمل في كالا الاتجاهين أي انه ثناني الاتجاه bidirectional إضافة إلى أشارات التحكم في القراءة والكتابة R/W control إلى أشارات التحكم في القراءة والكتابة (CS, Reset, A0, A1, WR, RD) signals ( أشارات الدخل/ الخرج (PB0 – PB7) ومنفذ A ( أشارات الدخل الخرج (PB0 – PB7) ومنفذ C ( اشارات الدخل الخرج (PC0 – PC7) ومنفذ C المنافذين B منافذ ثنانية الاتجاه ( bytes ) وينقسم النفذ C الى منفذين كالمنبا يسارى نيبل ( النيبل يسارى 4 بنت ) تمثل 4 بنت العليا الخطوط من PC4 - PC7 بينما تمثل ال 4 بنت العنالي الخطوط من PC4 - PC4 بينما تمثل ال 4 بنت العليا الخطوط من PC4 - PC4 بينما تمثل ال 4 بنت العنالي الخطوط من PC4 - PC4 بينما تمثل ال 4 بنت العنالي الخطوط من PC4 - PC4 بينما تمثل ال PC4 - PC4

سَنَدُم دَدُ الخطوط لنقل بيانات الاوامر و معاومات الحالة status information بين المعالج و الشريحة و الأجيزة الطرفية ويتم المتحكم في توقيت timing الديانات بواسطة اشارات التحكم بالقراءة RD و الكتابة WR وتسع هذة الاشارات للمعالج لكي يقرأ من الشريحة او ان يكتب عليها.

نست يكون WR منخفض ("O" Low") فإن المعالج يكتب البيانات ار كلمات التحكم Control Words على الشريحة. ويتم اختيار المناقد ( Ports ) عن طريق أشارات الدخل للخطوط A0-A1 كالشكل التالي :

A1	A0	Port
0	0	A
0	1	В
1	.0	С
1	1	Control

شكل ( 8-5 ) اختيار المنافذ ( Ports )